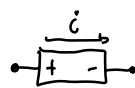


Rappel






$$q = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$v = \frac{dw}{dq}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$




$$p = +i v \quad \text{on} \quad -i v$$

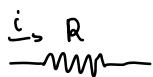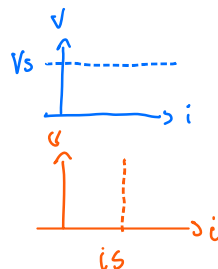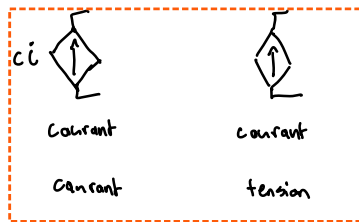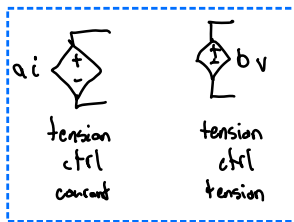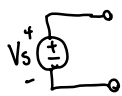

$$V = Ri$$

$$p = Ri^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$G = 1/R$$

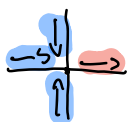


$$i_{in} = i_{out}$$




$$R = R_1 + R_2$$



$$R = (1/R_1 + 1/R_2)^{-1}$$

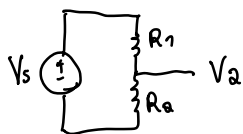


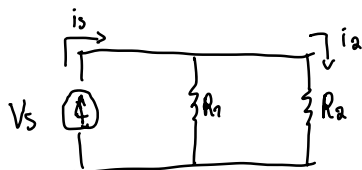
$$V_2 = V_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



$$i_2 = i_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Trans phorm

$\Delta \quad Y$

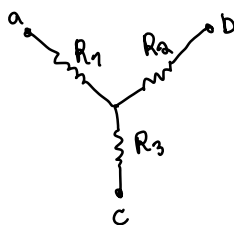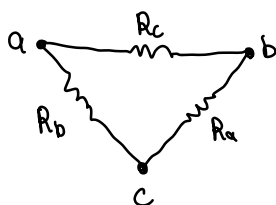

$$R_{ab} = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c} = R_1 + R_2$$

$$R_{ac} = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c} = R_1 + R_3$$

$$R_{bc} = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c} = R_2 + R_3$$

$\Delta \rightarrow Y$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$Y \rightarrow \Delta$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

Vocabulaire :

Noeud : point où 2+ composants se rejoignent

Noeud essentiel : 3+ compo

Parcours : chemin avec n° compo en double

Branche : parcours reliant 2 noeuds



Branche ess : parcours relie 2 noeuds essentiels sans passer par autre ess

Boucle : parcours fermé

Maille : boucle sans autres boucle


Thév

pour trouver rth, mod circuit avec :

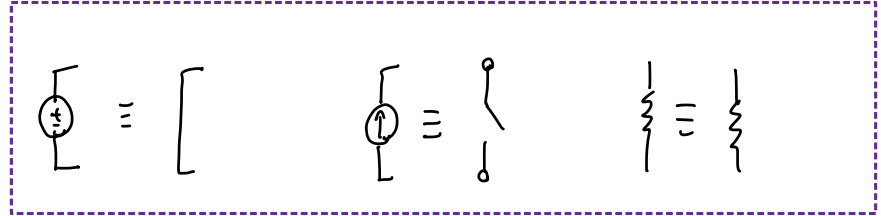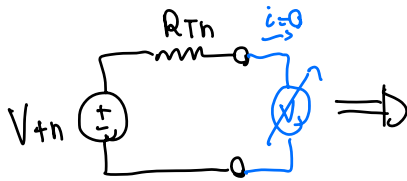


Calculer l'équivalent de Thévenin – Exemple (1)

Tension en circuit ouvert

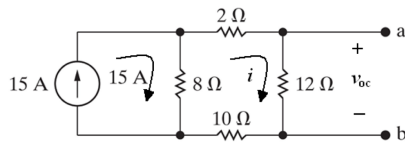

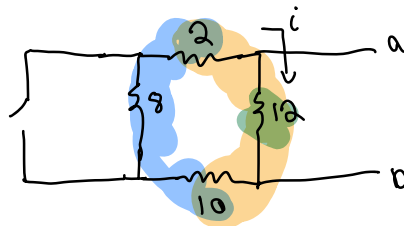
$$\begin{aligned} 2i + 12i + 10i + 8(i - 15) &= 0 \\ \therefore i(2 + 12 + 10 + 8) &= (8)(15) \Rightarrow i = 3.75 \text{ A} \\ v_{oc} = 12i &= 45 \text{ V} = V_{Th} \end{aligned}$$




$$R = 20 \Omega$$
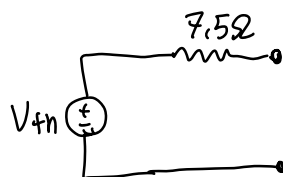
$$\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 7.5 = R_{Th}$$




Transfer V_{th}

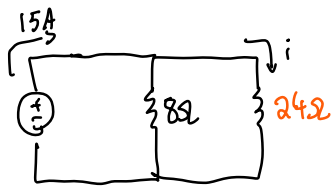


$$i = 15 \times \frac{8}{24+8} = 3,75 \text{ Amp}$$
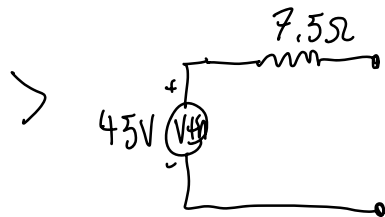
$$\hookrightarrow V_A = 3,75 \times 12 = 45V$$






← circuit their equivalent

Norton

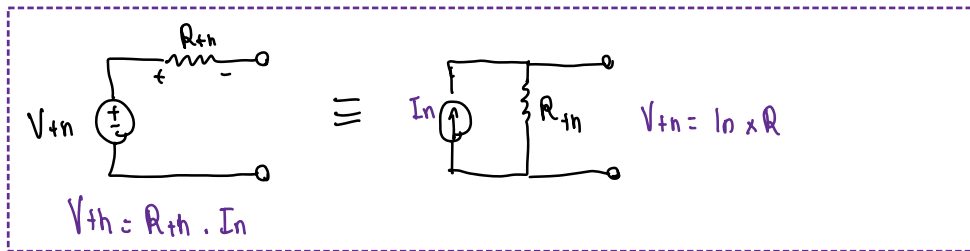


Same exo with Norton

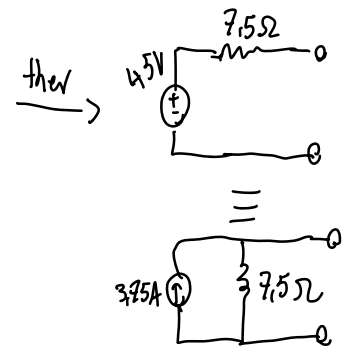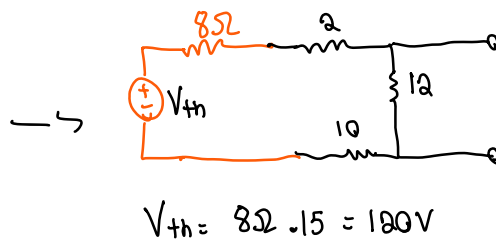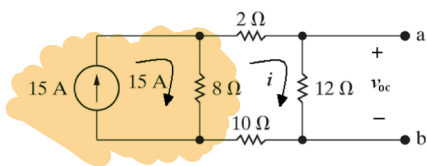








Principe de superposition – Exemple (1)

- Calculer le courant i_3

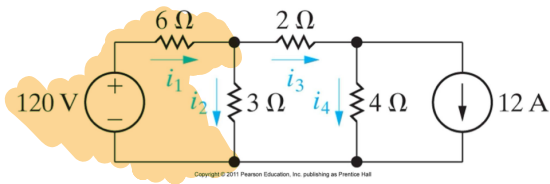

$$i_1 = i_3 + i_2$$

$$6i_1 =$$

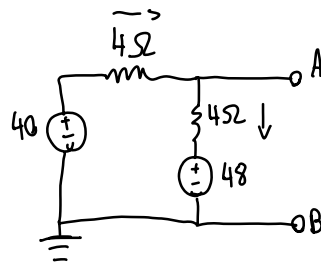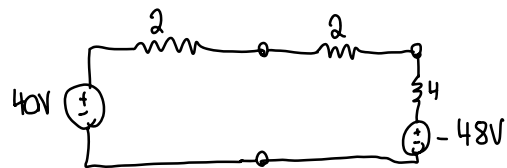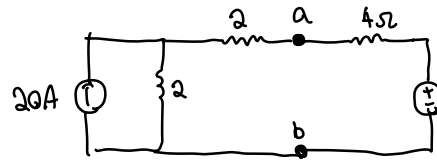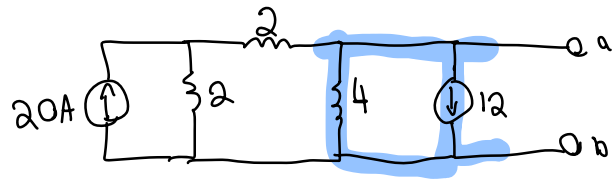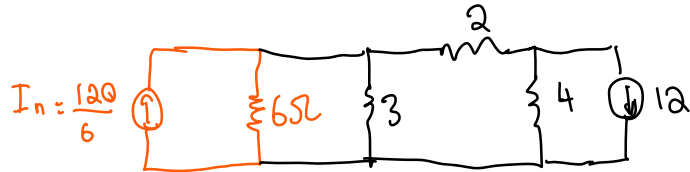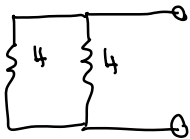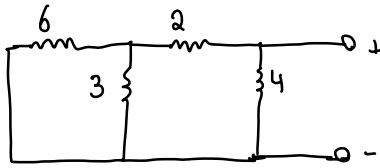

$$\begin{aligned} 4i_1 - 4i_2 &= 8 \\ i_1 - i_2 &= 2 \\ i_2 &= (2i_1) \end{aligned}$$

Vocabulaire:

Nœud : point où 2+ composants se rejoignent

Nœud essentiel : 3+ compo

Parcours : chemin avec nœuds en double

Branche : parcours reliant 2 nœuds


Branche ess : parcours reliant 2 nœuds essentiels sans passer par autre ess

Boucle : parcours fermé

Maille : boucle sans autres boucles

Terminologie

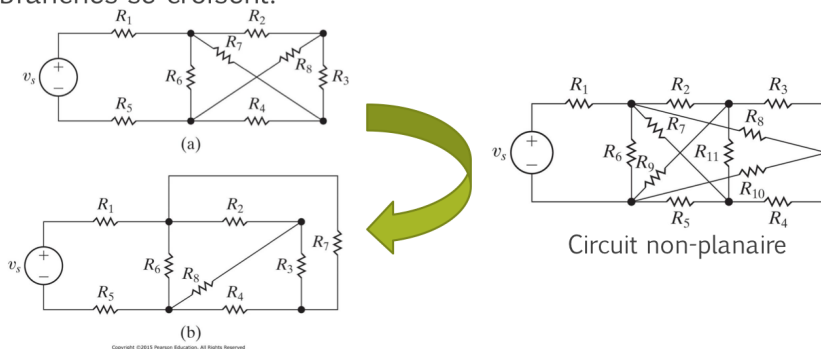
- Circuit planaire: Circuit qui peut se dessiner sur un plan sans que des branches se croisent.



Méthode des nœuds - Étapes

Basée sur le LKC aux nœuds essentiels


- **Circuits planaires ou pas**: Redessiner clairement
- Sélectionner un des nœuds essentiels pour en faire la référence
- Nommer (variables) les tensions des nœuds essentiels restants
- Écrire les équations LKC des nœuds essentiels **restants** ($n_e - 1$ équations LKC)
 - Courants inconnus exprimés en fonction des tensions et résistances (éventuellement impédances)
- Solutionner pour les tensions de nœuds essentiels
- Vérifier votre solution
- Déduire d'autres quantités (courants) au besoin

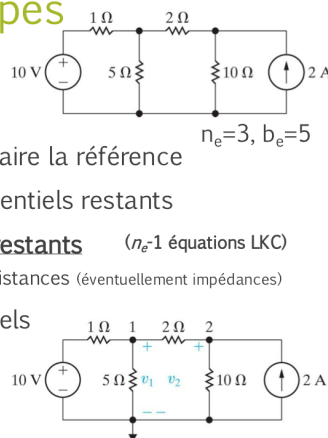

Méthode spécifique à intra
maybe final too


Cas spécial: Sources dépendantes

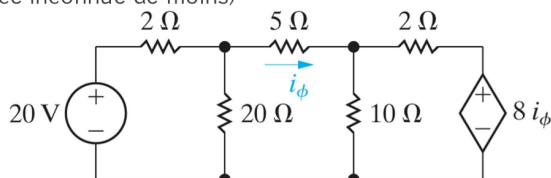- La même méthode s'applique s'il y a des sources dépendantes
- Il faut une **équation de substitution** pour chaque source dépendante et qui définit la variable dont dépend la source dépendante **en termes d'autres variables existantes**
 - Cela permet de relier les deux quantités entre elles (donc une variable de source inconnue de moins)




Méthode des nœuds – Exemple 3 (1)

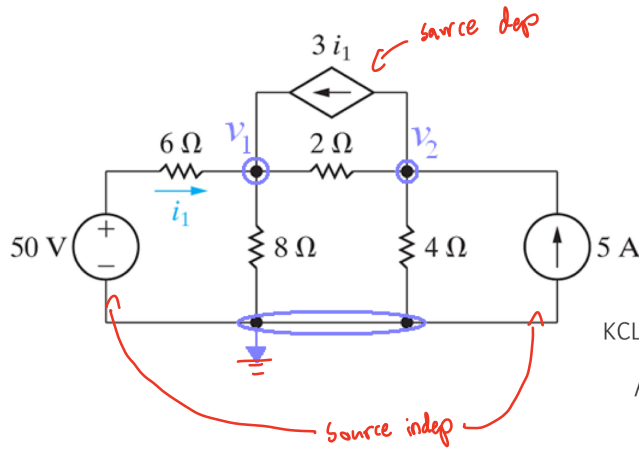- Trouvez la puissance associée à chaque source.



$$\text{KCL à } v_1: \frac{v_1 - 50}{6} + \frac{v_1}{8} + \frac{v_1 - v_2}{2} - 3i_1 = 0$$
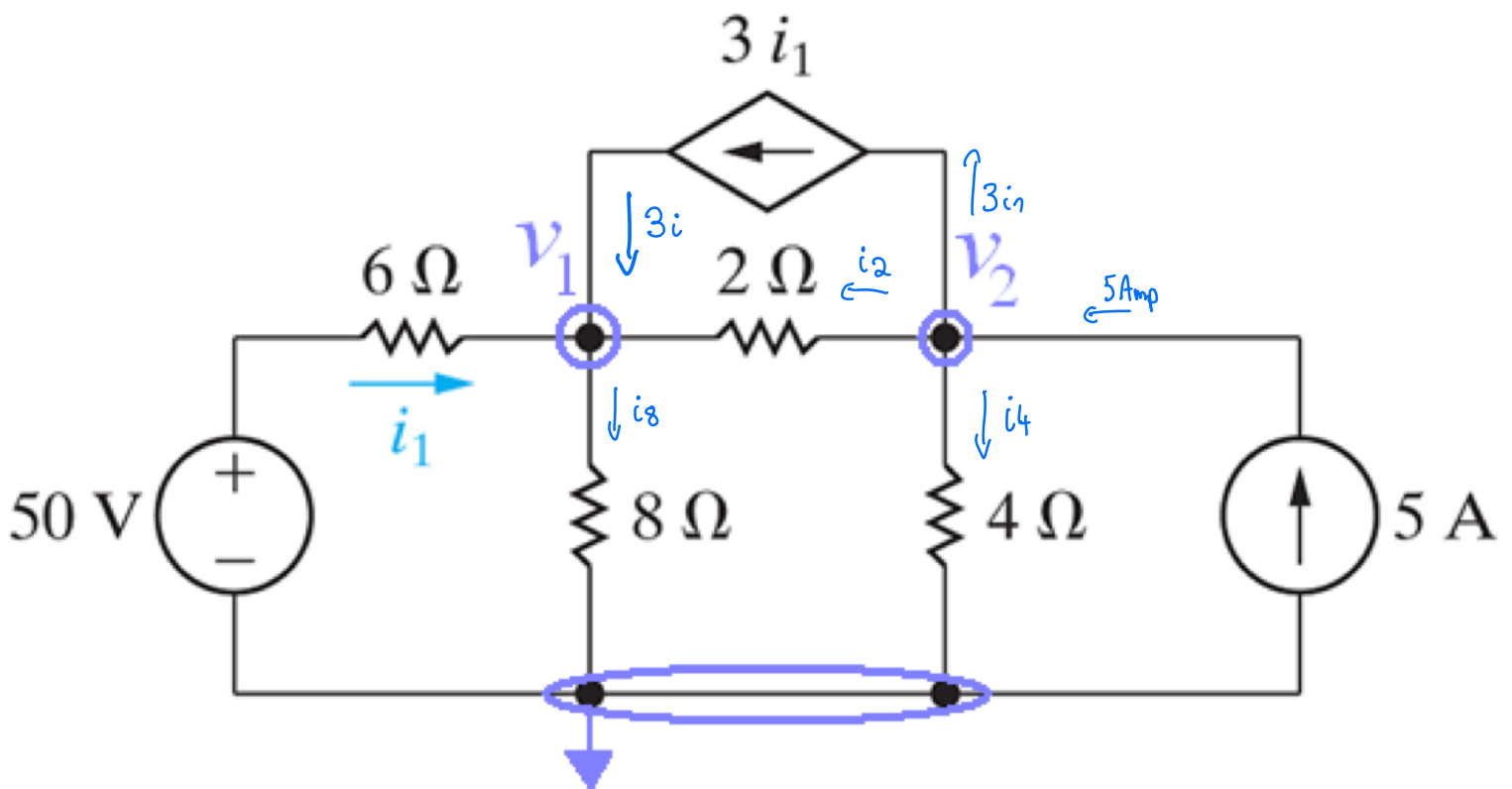
$$\text{KCL à } v_2: \frac{v_2 - v_1}{2} + \frac{v_2}{4} - 5 + 3i_1 = 0$$



$$V_1: 4i_1 + i_2 = i_3$$

$$V_2: 5 = 3i_1 + i_2 + i_4$$

$$i_1 = \frac{50 - V_1}{6}$$

$$i_2 = \frac{V_2 - V_1}{2}$$

$$i_3 = V_1/8$$

$$i_4 = V_2/4$$

$$V_1: \frac{4}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1}{8}$$

$$V_2: 5 = \frac{3}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{4}$$

$$\left. \begin{array}{l} V_1: \frac{4}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1}{8} \\ V_2: 5 = \frac{3}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{4} \end{array} \right\} \rightarrow \text{Ti solve} \Rightarrow \begin{array}{l} V_1 = 30V \\ V_2 = 16V \end{array}$$


$$i_1 = \frac{50 - 32}{6} = 3 \text{ A} \quad i_2 = \frac{32 - 16}{2} = 8 \text{ A} \quad i_4 = 8 \text{ A} \quad i_8 = 4 \text{ A}$$

$p = Vi$

Simplifier un circuit

- Est-ce que la source de 6 volts absorbe ou délivre de la puissance?

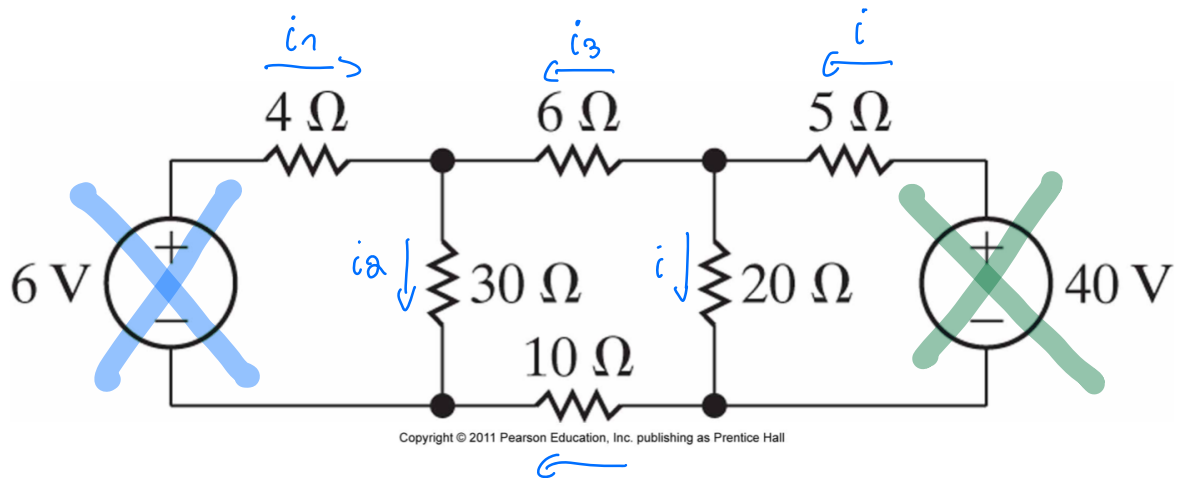$i = i \text{ sans bleu} + i \text{ sans vert}$



Cas spéciaux: on veut pouvoir faire les transformations suivantes

